

# 集積回路設計ミーティング

2024年1月30日 B4 小島光


# 目次



- カレントミラーのばらつき
- 電源装置の精度
- カレントミラーの素子値

### カレントミラーのばらつき



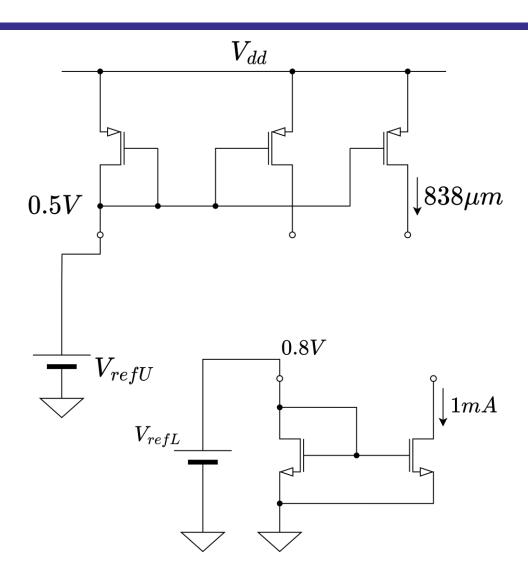



上下の電流源とカレントミラーについて コーナーモデルで参照電圧と電流の関係に ついてシミュレーションを行った。

所望の電圧付近で $V_{ref}$ をスイープし、その時のコンダクタンス $\left(\frac{dI_d}{dV_{ref}}\right)$ をプロットした。

## カレントミラーのばらつき



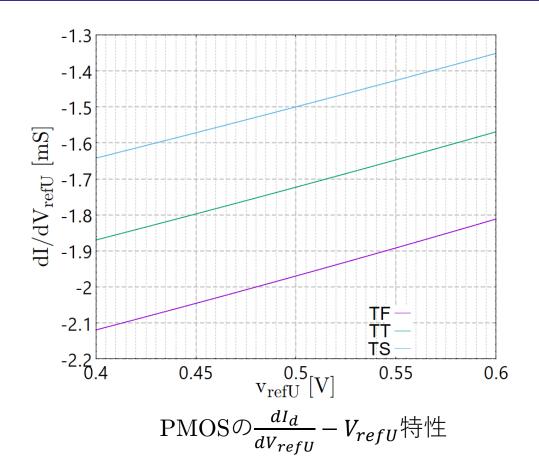

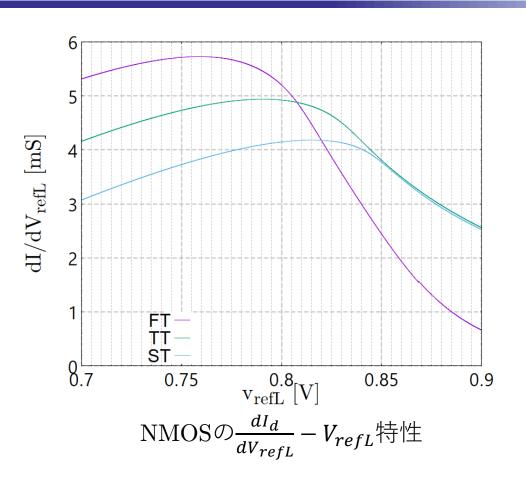

PMOSでは最大で1.97 mS、 NMOSでは最大で5.2 mS程度の電流が変動する。

#### 電源装置の精度





KEYSIGHT E36312A(研究室にあるもの)では 0.01% + 1 mVの誤差がある。

今回は0.5 Vと0.8 Vで用いるので1 mVの誤差を考えればよく、

PMOSでは1.65  $\mu$ A(約0.2 %)、

NMOSでは5.2 µA(約0.5 %)

の誤差が出ることが分かる。


十分許容範囲内だと考えられる。ただし、電流は 低抵抗を挿入し、電圧から計算する。

性能仕様	E36311A			E36312A			E36313A		
パワー出力	80 W		80 W			160 W			
定格DC出力(0~40℃)	1	2	3	1	2	3	1	2	3
	0~6V	0~+25V	0~-25V	0~6V	0 ~ 25 V	0~25V	0~6V	0 ~ 25 V	0~25 V
	0~5A	0~1A	0~1A	0~5A	0~1A	0~1A	0~10A	0~2A	0~2A
直列モード電圧		-			50 V			50 V	
並列モード電流	_				2 A			4 A	
負荷変動、±(出力の%+)	オフセット)								
電圧	<0.01 %+2 mV			< 0.01 %+2 mV			< 0.01 %+4 mV		
電流	<0.01 %+250 μA			<0.01 %+250 μA			<0.01 %+500 μA		
電源変動、±(出力の%+	オフセット)								
電圧	<0.01 %+1 mV			<0.01 %+1 mV			<0.01 %+1 mV		
電流	<0.01 %+250 μA			<0.01 %+250 μA			<0.01 %+500 μA		
出力リップル/ノイズ(20	) Hz ~ 20 MHz)								
ノーマルモード電圧	<350 μVrms/2 mVp-p			$<$ 350 $\mu$ Vrms/2 mVp-p			<350 μ <1 mVrms/5 mVp-p		
							Vrms/ 2 mVp-p		
12か月での確度(25+5℃	)						- ' '		
プログラミング確度、±(	(出力の%+オフ	セット)							
電圧	0.1 %+5 mV 0.05 %+20 mV		0.03 %+ 0.03 %+5 mV		0.03 %+ 0.03 %+5 mV				
				2 mV		3 mV			
電流	0.1 %+ 0.1 %+4 mA		0.04 %+	+ 0.04 % + 2 mA		0.05 % ±	0.04 %+3 mA		
	10 mA			3 mA			4 mA		
リードバック確度、±(出	力の%+オフセ	ツト)							
電圧	0.1 %+5 mV	+5 mV 0.05 %+10 mV		0.04 %+			0.04 %+	- 0.03 %+5 mV	
			2 mV		3 mV				
電流	0.1 %+ 0.1 %+4 mA		0.04 %+			0.05 %+ 0.04 %+3 mA			
. = .	10 mA		3 mA			5 mA			
小電流	_			0.25 %+80 μA			0.25 %+80 μA		
負荷トランジェント回復® (フル負荷の50 %から100		から50 %への	負荷変動後、	セトリングバ	ンド内に回復	するまでの時	၅)		
電圧セトリングバンド	15 mV		15 mV			15 mV	30 mV	15 mV	
時間	<50 μS			<50 μS			<50 μS		
電圧セトリングバンド	_				30 mV			30 mV	
(並列モード)	_								

https://www.keysight.com/jp/ja/products/dc-power-supplies/bench-power-supplies/e36300-series-triple-output-power-supply-80-160w.html


## カレントミラーの素子値



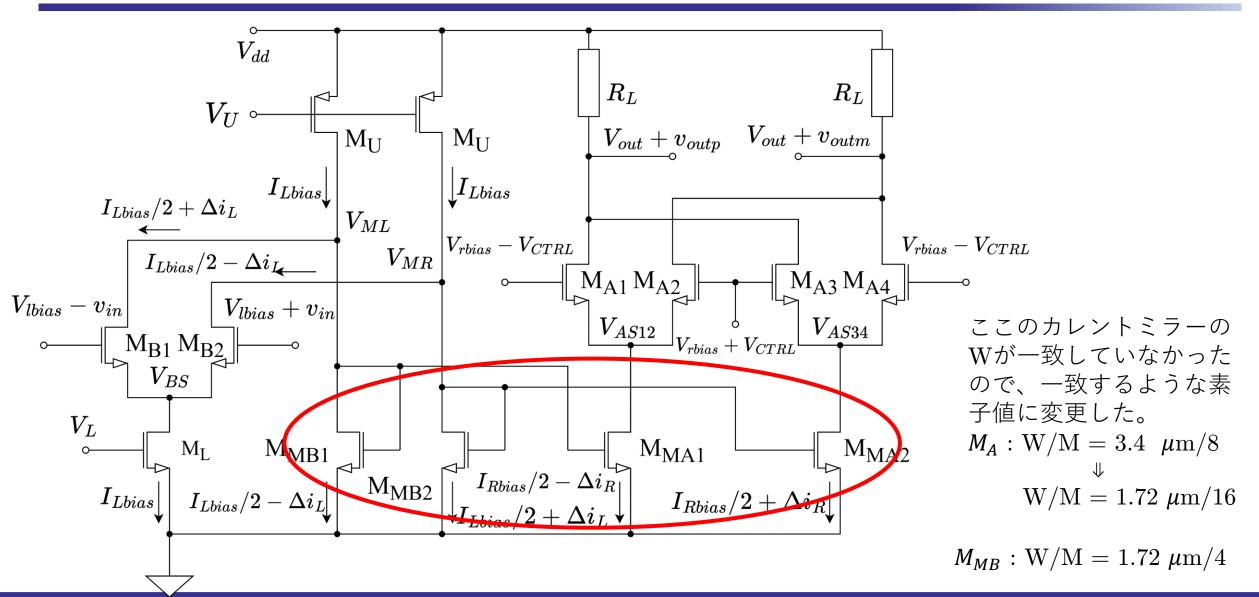

# カレントミラーの素子値



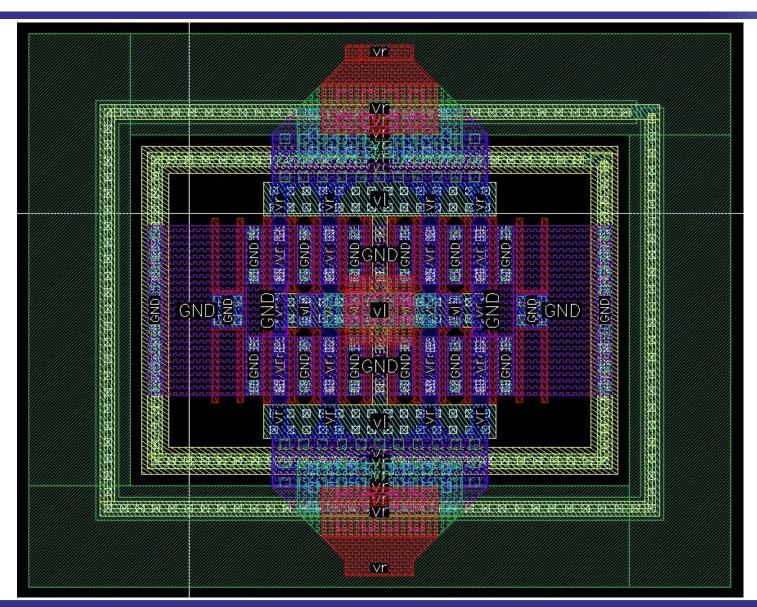

#### まとめ



- 電圧源の精度が想像より良く、十分共用できる誤差
- カレントミラーの素子値を合わせた
- MOSはあと差動対のペアのみ (配線を考慮したレイアウトを心がけているので ほとんど並べるだけで配線ができるはず)